 

UNITATEA ARITMETICO-LOGICĂ

Contents

I.	STUDIU BIBLIOGRAFIC	2
A.	ADUNARE, SCĂDERE ÎN C2	2
B.	ȘI, SAU, NU.....	3
C.	ROTAȚIE STÂNGA/DREAPTA.....	3
D.	ÎNMULȚITOR ȘI ÎMPĂRȚITOR	4
II.	PLANIFICARE PE SĂPTĂMÂNI.....	6
III.	PROPUNERE DE PROIECT	6
IV.	Analiza	6
A.	Adunarea	6
B.	Scăderea	6
C.	Și, Sau, Nu.....	7
D.	Rotație stânga/dreapta	7
E.	Înmulțire	7
F.	Împărțire.....	9
V.	Design	10
A.	Design ALU.....	10
B.	Unitatea de control	14
VI.	Implementare	15
VII.	Testare și validare	21
VIII.	BIBLIOGRAFIE:	26

I. STUDIU BIBLIOGRAFIC



UAL realizează toate operațiile aritmetice și logice specificate prin instrucțiuni asupra datelor, rezultatele fiind salvate în memorie sau furnizate spre exterior.

Datele vor fi încărcate în registrele UCP, acestea fiind conectate la UAL prin căi de date. Instrucțiunile se decodifică și se transmit semnalele necesare pentru efectuarea operației respective. După execuția instrucțiunii UAL va transmite un semnal spre unitatea de comandă pentru a anunța finalul instrucțiunii. Rezultatele sunt stocate în registre.

Datele le voi reprezenta în 32 de biți.

A. ADUNARE, SCĂDERE ÎN C2

- Se adună biții corespunzători ai celor două numere și transportul de la rangul anterior

3 = 0011	-3 = 1101	-3 = 1101	3 = 0011
+ 2 = 0010	+2 = 1110	+ 2 = 0010	+ -2 = 1110
----	----	----	----

For a full adder

A	B	Cin	SUM	Carry Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Inputs			Outputs	
A	B	Borrow _{in}	Diff	Borrow
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1


- Se obține negativul scăzătorul, apoi sunt adunate cele două numere

3-	3 = 0011	3+	3 = 0011	-3 -	-3 = 1101	-3 +	-3 = 1101
2	2 = 0010	(-2)	-2 = 1110	-2	-2 = 1110	2	2 = 0010
?	----	1	1 = 0001	?	----	-1	-1 = 1111


Voi folosi un sumator pe 32 biți cu Carry in și Carry out.

 B. ȘI, SAU, NU

- Ne folosim de o unitate logică care va genera rezultatul oricărei instrucțiuni logice pe baza unui multiplexor ce operează pe codul operației.
- Și, sau, nu – cu porți logice.



C. ROTAȚIE STÂNGA/DREAPTA

 

- Mai sus avem schema pentru deplasarea la stânga cu o poziție. În acst desen pe poziția 0 s-a conectat 0 logic pentru că la deplasarea în stânga, în dreapta va veni un 0 logic.
- Cum am nevoie de rotire nu de deplasare, pe poziția 0 voi pune ultimul bit.
- La fel voi proceda și la rotirea spre dreapta doar ca desenul va fi pe dos.

D. ÎNMULȚITOR ȘI ÎMPĂRȚITOR

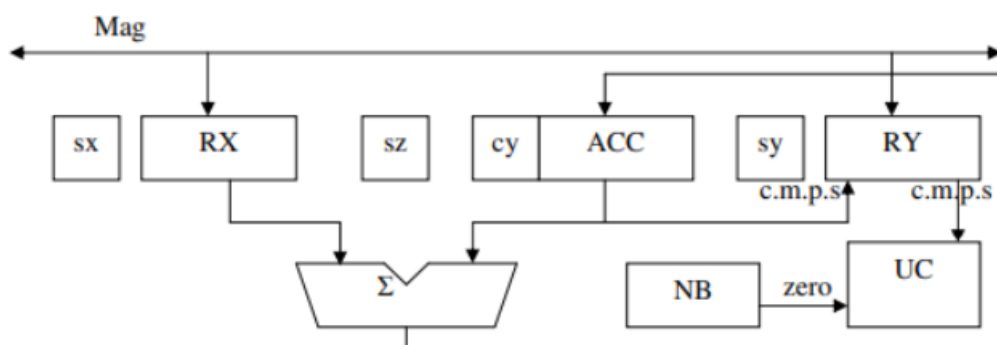


Fig.4.2.6 Unitate de înmulțire pentru cod direct.

RX-modul de înmulțit

RY-modul înmulțitor

sx-bistabil pentru semn de înmulțit

sy-bistabil pentru semn înmulțitor

sz-bistabil pentru semnul rezultatului

cy-bistabil pentru memorarea transportului sumatorului

ACC-registru acumulator pentru păstrarea rezultatelor parțiale. La final conține cei mai semnificativi biți pentru modulul produsului

NB-numărător ce contorizează pașii de înmulțire (număr pași=număr biți din modulul operanzilor)

UC-unitatea de comandă

Inițial ACC=0, iar sx, RX, sy și RY se încarcă cu valorile celor doi operanzi.

Registrele cy, ACC și RY sunt registre cu deplasare, informația se poate deplasa cu o poziție spre dreapta, bitul cel mai puțin semnificativ va trece din ACC în RY.

La fiecare pas, se testează bitul curent al înmulțitorului ce e adus prin deplasări în poziția celui mai puțin semnificativ bit din RY.

- Dacă e 1 se adună RX cu ACC, această sumă fiind salvată în ACC, iar apoi se deplasează cu o poziție spre dreapta CY, ACC și RY.
- Dacă e 0 se execută doar deplasarea

Numaratorul de biți este initializat la inceputul operatiei cu valoarea n-1 (numarul de biți pentru reprezentarea modulului fiecarui operand) și este decrementat la fiecare ACC RY NB UC sx RX sz cy sy 6 pas. Când acesta ajunge în zero, anunță unitatea de comanda prin activarea unui semnal (zero) încheierea operației de înmulțire. Rezultatul este obținut pe lungime dublă în ACC, RY.

prezentata în figura 7

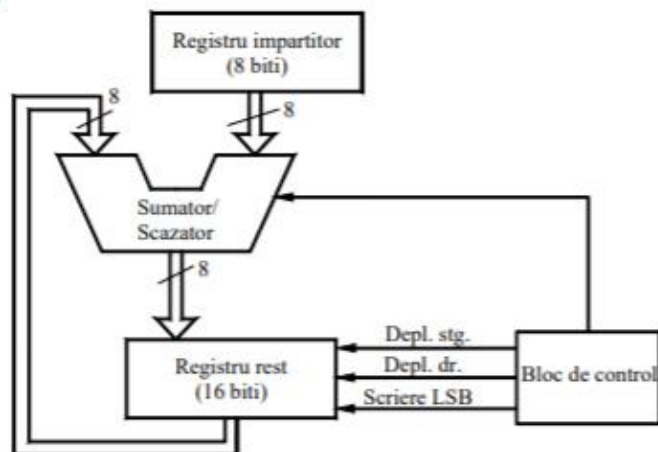


Fig. 8 – Structura hardware pentru algoritmul de împărțire cu refacerea restului

Registrul rest = 2 * lungime operanzi, primul bit e bit de semn

Jumătatea superioară conține deîmpărțitul, jumătatea inferioară se încarcă inițial cu 0, iar la final, prima jumătate va conține restul și a doua jumătate câtul.

Împărțitorul este stocat pe toată perioada operației în registrul împărțitor.

Blocul sumator/scazator face diferența sau suma între jumătatea superioară a registrului rest și registrul împărțitor.

Registrul rest realizează deplasări spre stânga (cmsb va fi 0/1 în funcție de semnul scăderii dintre jumătatea superioară a reg. rest și reg. împărțitor).

Jumătatea superioară a reg. rest poate realiza și deplasări la dreapta (completare cu 0).

Etapele împărțirii:

- Se încarcă jumătatea superioară a reg. rest cu 0 și jumătatea inferioară cu deîmpărțitul.
- Împărțitorul se încarcă în registrul împărțitor.
- Registrul rest se deplasează spre stânga.
- Se scade împărțitorul din jumătatea superioară a reg. rest.
- Dacă bitul de semn e 1, cifra câtului e 0 (deîmpărțit mai mic decât împărțitorul (trebuie refăcut deîmpărțitul astfel încât se aduna împărțitorul la rezultatul din jumătatea superioară a registrului rest, pentru a reface deîmpărțitul).
- Deplasăm spre stânga restul și se completează bitul cel mai puțin semnificativ cu 0. Dacă bitul de semn e 0 atunci cifra câtului este 1. Se deplasează registrul rest spre stânga și se completează bitul cel mai puțin semnificativ cu 1.
- Se repetă operațiile de n ori (n = lungimea operanzilor).
- Registrul rest va conține restul și câtul după cum am menționat mai sus.

II. PLANIFICARE PE SĂPTĂMÂNI

SĂPTĂMÂNA	TASK
SĂPTĂMÂNA 3	ADUNARE. SCĂDERE, ȘI, SAU, NU
SĂPTĂMÂNA 4	ROTAȚII ȘI ÎNMULȚIRE
SĂPTĂMÂNA 5	ÎMPĂRȚIRE
SĂPTĂMÂNA 6	VERIFICARE ȘI TESTARE
SĂPTĂMÂNA 7	PREDARE

III. PROPUNERE DE PROIECT

Voi respecta instrucțiunile menționate în cerința proiectului, acele instrucțiuni specificate mai sus. Operațiile pentru ALU le voi realiza pe 32 de biți, după cum am menționat mai sus.

IV. Analiza

A. Adunarea

Este cea mai utilizată operație, toate celelalte operații bazându-se pe ea, deci implementarea eficientă a acesteia influențează direct toate celelalte operații.

O să avem un sumator pe 32 de biți, adică 32 de sumatoare pe un bit. Întârzierea va fi $32 * 3 * \text{întârzierea pe poartă}$. Întârzierea pe poartă = 10 ns (TTL), de unde rezultă că întârzierea va fi de aproximativ 1000 ns.


Sumatorul pe un bit are 3 intrări (x_i , y_i și c_{i-1}) și două ieșiri (s_i și c_i).

- $S_i = x_i \oplus y_i \oplus C_i$
- $C_i = x_i y_i + (x_i \oplus y_i) C_{i-1}$

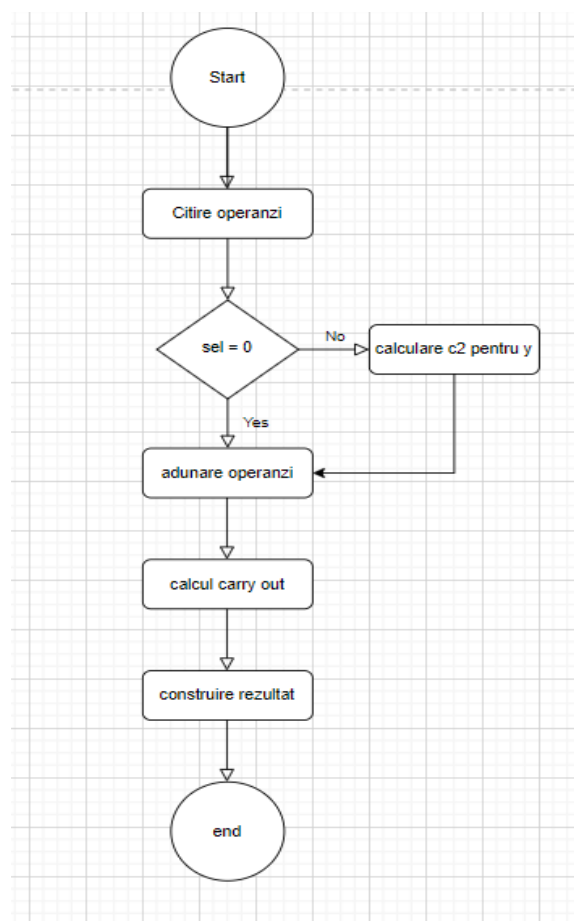B. Scăderea

Scăderea rezintă o adunare cu complementul față de 2 al celui de-al doilea operand. De aceea voi avea o singură componentă pentru adunare și scădere, cu un semnal special de selecție (sel): operația de adunare se va realiza pentru $\text{sel} = 0$, iar cea de scădere pentru $\text{sel} = 1$.

Pentru calcularea complementului față de 2 voi nega biții celui de-al doilea operand și voi adăuga 1.



C. Și, Sau, Nu

Pentru operațiile logice, voi avea o unitate logică care va conține un multiplexor, ce va activa operația necesară. Intrările vor fi x, y (32 de biți) și op (2 biți), iar ieșirea va fi rez (32 biți). Muxul va fi controlat de un semnal pe 2 biți (op) și va funcționa astfel:

- Pentru op = 00 => x and y
- Pentru op = 01 => x or y
- Pentru op = 10 => not x

D. Rotație stânga/dreapta

Operația de rotație se va realiza astfel:

- Voi avea un semnal stg, pentru stg = 1 voi realiza rotație la stânga și pentru stg = 0 voi realiza operația de rotație la dreapta.
- La stânga: voi memora bitul 31 și voi deplasa biții spre stânga cu o poziție până la bitul 30 inclusiv. La final, bitul memorat va trece pe poziția 0.
- La dreapta: voi memora bitul 0 și voi deplasa biții spre dreapta cu o poziție, până la bitul 1 inclusiv. La final, bitul memorat va trece pe poziția 31.

E. Înmulțire

Operația de înmulțire o voi realiza cu adunare repetată. Voi shifta rezultatul parțial la dreapta și voi pune produsul parțial în același loc, pentru a putea folosi un sumator pe 32 de biți în loc de unul pe 64.

RX- pentru x


RY- pentru y

sx-bistabil pentru semn deînmulțit

sy-bistabil pentru semn înmulțitor

sz-bistabil pentru semnul rezultatului

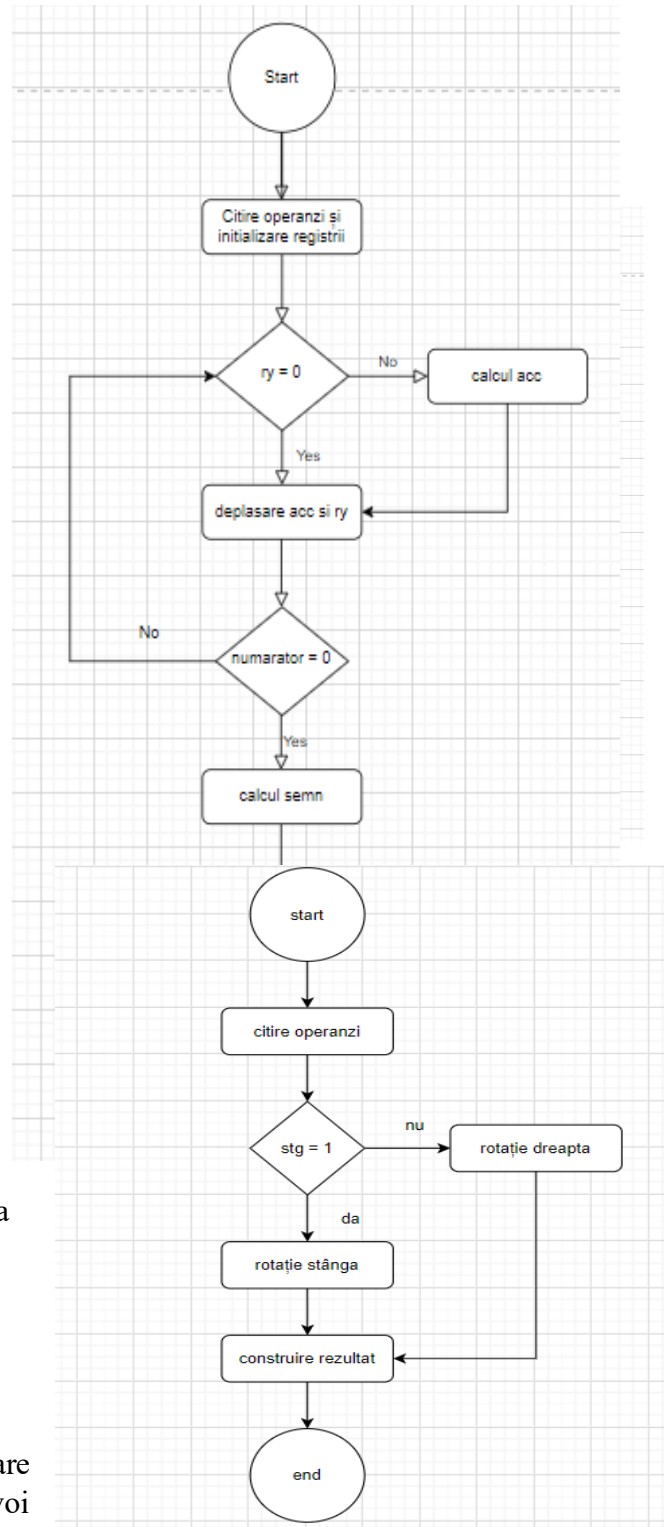cy-bistabil pentru memorarea transportului sumatorului



ACC-registru acumulator pentru păstrarea rezultatelor parțiale. La final conține cei mai semnificativi biți pentru modulul produsului

NB-numărător ce contorizează pașii de înmulțire (număr pași=număr biți din modulul operanzilor)

UC-unitatea de comandă

Pași:

- Inițial $ACC=0$, iar sx , RX , sy și RY se încarcă cu valorile celor doi operanzi.
- Registrele cy , ACC și RY sunt registre cu deplasare, informația se poate deplasa cu o poziție spre dreapta, bitul cel mai puțin semnificativ va trece din ACC în RY .
- La fiecare pas, se testează bitul curent al înmulțitorului ce e adus prin deplasări în poziția celui mai puțin semnificativ bit din RY .
- Dacă $RY_0 = 1$, $ACC = RX + RY$, iar apoi se deplasează cu o poziție spre dreapta CY , ACC și RY .
- Dacă $RY_0 = 0$ se execută doar deplasarea lui ACC și RY
- Numărătorul de biți este initializat la începutul operației cu valoarea $n-1$ (31) și este decrementat la fiecare ACC RY NB UC sx RX sz cy sy 6 pas. Când acesta ajunge în zero, anunță unitatea de comanda prin activarea unui semnal (zero) încheierea operației de înmultire. Rezultatul este obținut pe lungime dublă în ACC , RY .
- Semnul rezultatului se calculează astfel: $sz = sx \oplus sy$

F. Împărțire

Registrul rest = $2 * \text{lungime operandi}$, primul bit e bit de semn

Jumătatea superioară conține deîmpărțitul, jumătatea inferioară se încarcă inițial cu 0, iar la final, prima jumătate va conține restul și a doua jumătate câtul.

Împărțitorul este stocat pe toată perioada operației în registrul împărțitor.

Blocul sumator/scazator face diferența sau suma între jumătatea superioară a registrului rest și registrul împărțitor, în funcție de valoarea semnalului sel, după cum am menționat mai sus.

Registrul rest realizează deplasări spre stânga (cmsb va fi 0/1 în funcție de semnul scăderii dintre jumătatea superioară a reg. rest și reg. împărțitor).

Jumătatea superioară a registrului rest poate realiza și deplasări la dreapta (completare cu 0).

Etapele împărțirii:

- Se încarcă jumătatea superioară a registrului rest cu 0 și jumătatea inferioară cu deîmpărțitul.

- Împărțitorul se încarcă în registrul împărțitor.

- Dacă deîmpărțitul \geq împărțitorul avem overflow (flag overflow = 1)

- Dacă împărțitorul = 0 avem împărțire la 0 (flag 0 = 1)

- Dacă deîmpărțitul = 0 și împărțitorul \neq 0 avem rezultatul 0.

- Registrul rest se deplasează spre stânga.


- Se scade împărțitorul din jumătatea superioară a registrului rest.

- Dacă bitul de semn e 1, cifra câtului e 0 (deîmpărțit mai mic decât împărțitorul (trebuie refăcut deîmpărțitul astfel încât se adună împărțitorul la rezultatul din jumătatea superioară a registrului rest, pentru a refăce deîmpărțitul).

- Deplasăm spre stânga restul și se completează bitul cel mai puțin semnificativ cu 0. Dacă bitul de semn e 0 atunci cifra câtului este 1. Se deplasează registrul rest spre stânga și se completează bitul cel mai puțin semnificativ cu 1.


- Se repetă operațiile de n ori ($n = 32$).

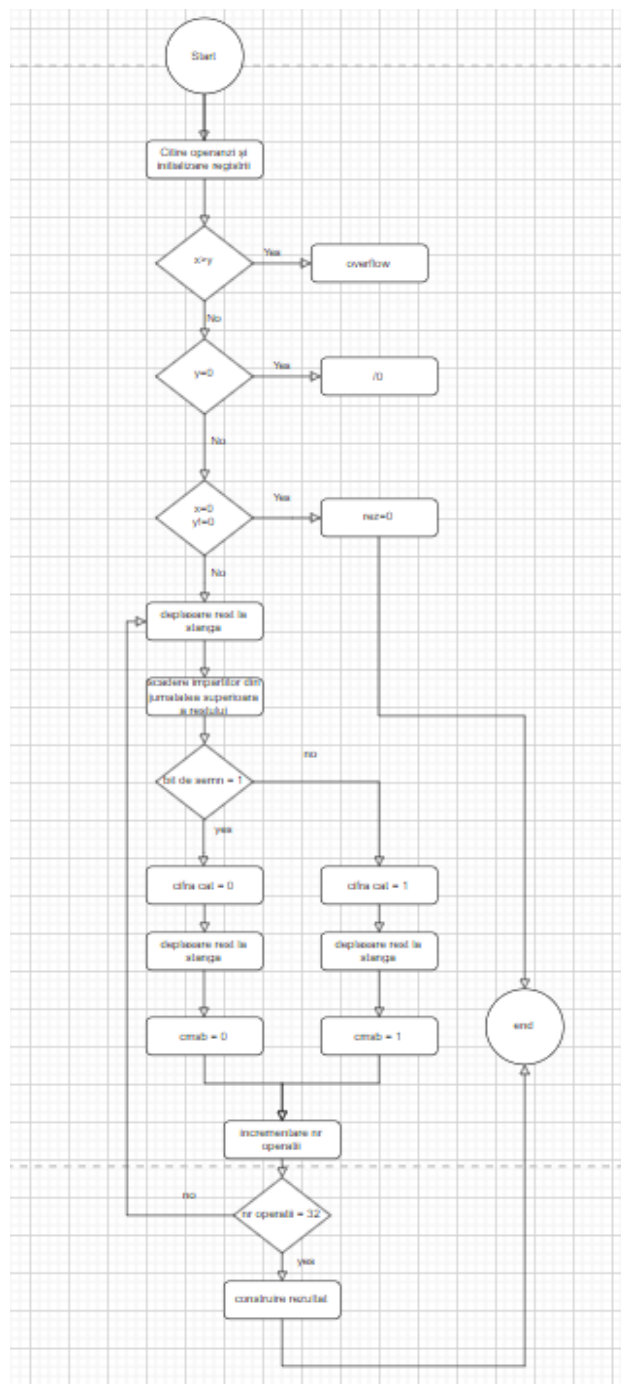- Registrul rest va conține restul și câtul după cum am menționat mai sus.



V. Design

A. Design ALU

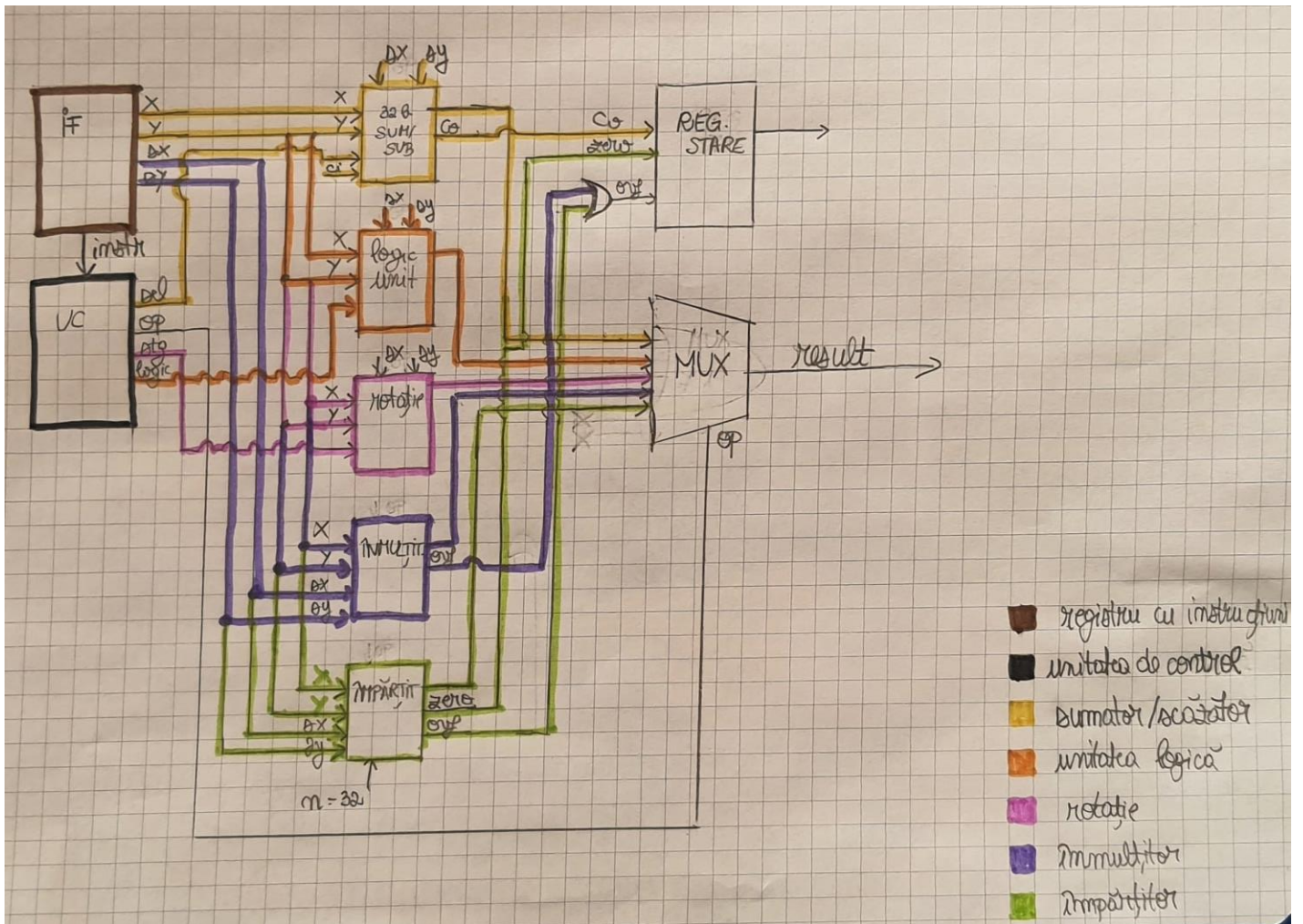

În desen se pot observa legăturile dintre componente, respectiv cum interacționează între ele.


Registrul de instrucțiuni va conține un set de instrucțiuni ce se vor executa, va separa operanzii de instrucțiunea propriu-zisă și va trimite operanzii și semnul lor spre componentele reprezentative pentru fiecare operație din ALU. Codul instrucțiunii va fi trimis spre unitatea de control.

Unitatea de control va transmite spre componentele de calcul codul operațiilor, spre componenta ce realizează rotația semnalul stg, spre unitatea logica semnalul stg și spre sumatorul scăzător semnalul sel.


Registrul stare va primi semnalul de carry out, semnificând overflow pentru adunare, semnalul zero, semnificând împărțirea la 0 și semnalul overflow, pentru overflow la împărțire sau înmulțire.

Multiplexorul final va selecta, în funcție de codul operației, rezultatul corespunzător.

Sumator/Scăzător

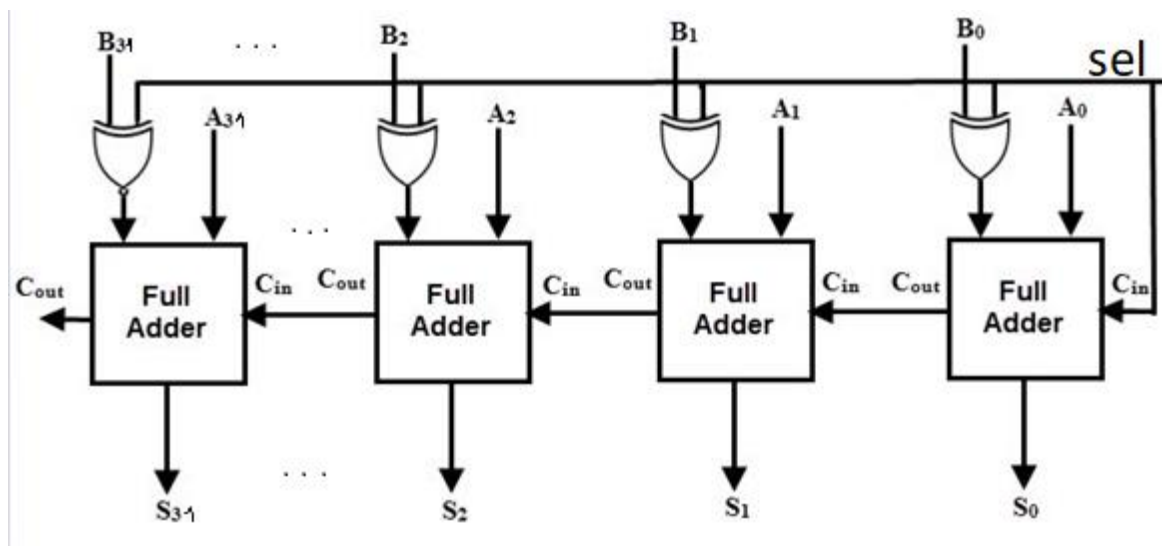


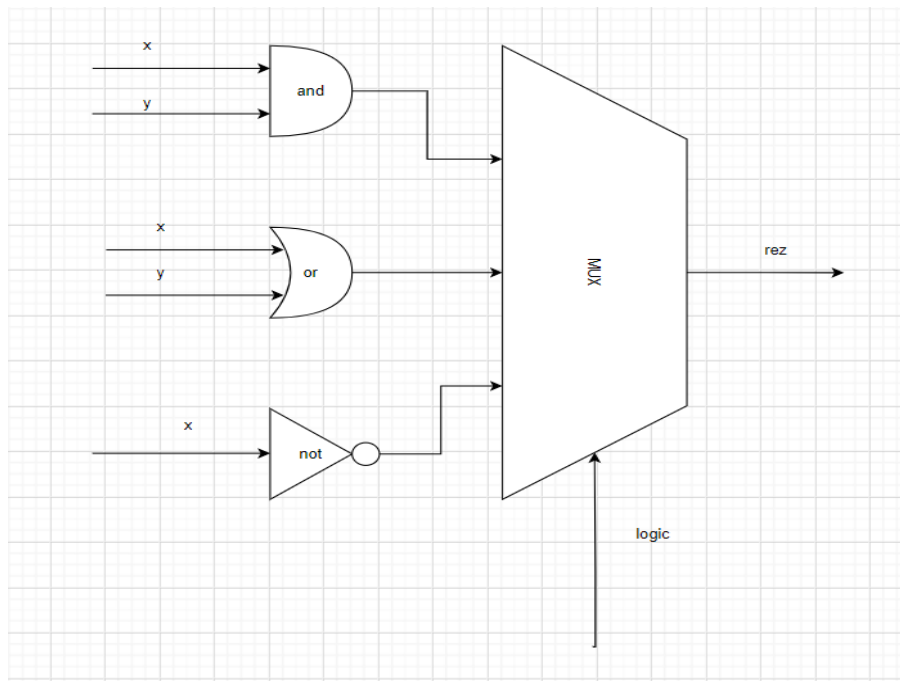Acesta este alcătuit din 32 sumatoare pe un bit, iar dacă sel = 1 se va nega fiecare bit al celui de-al doilea operand și se va adăuga 1 (porțile de sau exclusiv și sau exclusiv negat).




Unitatea logică

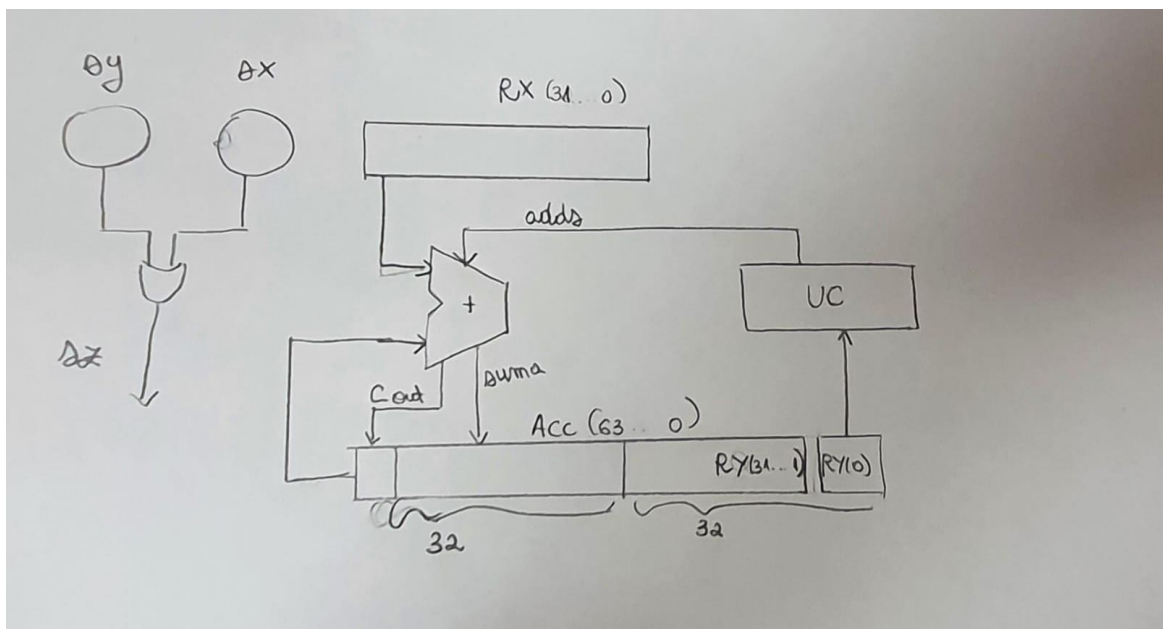Aceasta este alcătuită din 3 porți logice și un mux care va selecta, în funcție de codul operației rezultatul corespunzător.




Înmulțitor

 Această componentă conține registrele rx, ry pentru operanzi, un sumator, sx și sy pentru semnele operanzilor, un numărător și refistrul acc pentru rezultat și cy pentru semnul rezultatului.



Împărțitor

 Acesta este alcătuit dintr-un sumator/scazător, un registru pentru împărțitor și unul pentru rest și se va folosi de unitatea de control.



Rotație

Această componentă conține 31 de multiplexoare care, în funcție de semnalul stg vor selecta bitul corespunzător pentru a efectua rotația la stânga, respectiv la dreapta.

B. Unitatea de control

OPERAȚIE	INSTRUCȚIUNE	SEL	OP	STG	LOGIC
+	0000	0	000	X	XX
-	0001	1	001	X	XX

AND	0010	X	010	X	00
OR	0011	X	010	X	01
NOT	0100	X	010	X	10
ROTATE RIGHT	0101	X	011	0	XX
ROTATE LEFT	0110	X	011	1	XX
*	0111	X	100	X	XX
/	1000	X	101	X	XX
SHIFT LEFT	1001	X	110	1	XX
SHIFT RIGHT	1010	X	110	0	XX
COMP	1010	X	111	X	XX
-	1011	X	XXX	X	XX
-	1100	X	XXX	X	XX
-	1110	X	XXX	X	XX
-	1111	X	XXX	X	XX

VI. Implementare

Aplicația a fost implementată într-o manieră structurală, operațiile fiind controlate de unitatea de control descrisă mai sus. Unitatea aritmetico logică este compusă dintr-o memorie de instrucțiuni, o componentă pentru decodificarea instrucțiunilor, o unitate de comandă, o unitate logică, un sumator scăzător, o componentă pentru realizarea operației de rotație, un înmulțitor, un împărțitor și un registru de stare. Rezultatul corect este selectat în funcție de opcode, iar valoarea semnalului care activează posibilitatea de a trece la instrucțiunea următoare este, de asemenea, obținută cu ajutorul opcode-ului.

```
clk<=not clk after 20 ns;
```

```
c1: InstrF port map(clk,rdy,reset, instruction,pc_o);
c2: ID port map(instruction,opcode,x,y);
c3: UC port map(opcode,sel,op1,stg,logic);
c4: LU port map(x,y,op1,logic,sx,sy,signL,rdyLU,rezLU);
c5: SumSub port map(x,y,sel,op1,Carry,rdySumSub,rezS);
c6: Rotate port map(y,stg,op1,rdyRotate,rezRotate);
c7: inmultitor port map(op1,x,sx,y,sy,clk,start,ovf,zero,rdyInmultitor,rezMul,signM);
c8: RegStare port map(zero,ovf,sign,Carry);
```

Figura 6.1 Componente

```

process(opl, rdyInmultitor, rdySumSub, rdyLU, rdyRotate, signs, signl, signm)
begin
    case opl is
        when "000"=>start<='0';sz<=signs;sign<=signs;rdy<=rdySumSub;
        when "010"=>start<='0';sz<=signl;sign<=signl;rdy<=rdyLU;
        when "011"=>start<='0';rdy<=rdyRotate;
        when "100"=>start<='1';sz<=signm;sign<=signm;rdy<=rdyInmultitor;
        when others=>rdy<='1';
    end case;
end process;

process(opl, rezS, rezLu, rezRotate, rdy, rezMul)
begin
    if rdy='1' then
        case opl is
            when "000"=>rezultat<=rezS;
            when "010"=>rezultat<=rezLu;
            when "011"=>rezultat<=rezRotate;
            when "100"=>rezultat<=rezMul;sz<=signm;sign<=signm;
            when others=>rezultat<="000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000";
        end case;
    end if;
end process;

```

Figura 6.2 Selectare rezultat și activare IF

[illegible]

O instrucțiune este constituită, în această ordine din: 4 biți pentru operație (0000 – adunare, 0001 scădere ...), 32 de biți pentru primul operand și 32 de biți pentru al doilea operand (unde este necesar), în total având 68 de biți.

```
begin
    PC_o<=Q+'1';
    PCi<=Q+'1';
    process(clk,reset,en,PCi)    --PC
    begin
        if reset='1' or PCi="00000000000000000000000000000001001" then
            Q<="0000000000000000000000000000000000";
        elsif rising_edge(clk) then
            if en='1' then
                Q<=PCi;
            end if;
        end if;
    end process;

    process(Q)
    begin    --ROM
        i<=mem(conv_integer(Q(4 downto 0)));
    end process;
```

ID reprezintă componenta care are rolul de a decodifica instrucțiunea în opcode, primul operand și al doilea operand după cum se vede și în figura 6.5.

```
opcode<=instr(67 downto 64);
a<=instr(63 downto 32);
b<=instr(31 downto 0);
```

UC reprezintă unitatea de control și are rolul de a inițializa semnalele care controlează restul componentelor după cum se vede în procesul din figura 6.6.


```

-
process(I)
begin
  case I is
    when "0000" => sel<='0';op<="000";stg<='X';logic<="XX"; --adunare
    when "0001" => sel<='1';op<="000";stg<='X';logic<="XX"; --scadere
    when "0010" => sel<='X';op<="010";stg<='X';logic<="00"; --si
    when "0011" => sel<='X';op<="010";stg<='X';logic<="01"; --sau
    when "0100" => sel<='X';op<="010";stg<='X';logic<="10"; --not
    when "0101" => sel<='X';op<="011";stg<='0';logic<="XX"; --rotate right
    when "0110" => sel<='X';op<="011";stg<='1';logic<="XX"; --rotate left
    when "0111" => sel<='X';op<="100";stg<='X';logic<="XX"; --*
    when "1000" => sel<='X';op<="101";stg<='X';logic<="XX"; --/
    when "1001" => sel<='X';op<="110";stg<='1';logic<="XX"; --shift left
    when "1010" => sel<='X';op<="110";stg<='0';logic<="XX"; --shif right
    when "1011" => sel<='X';op<="111";stg<='X';logic<="XX"; --comp
    when others => sel<='X';op<="XXX";stg<='X';logic<="XX";
  end case;
end process;

```

Figura 6.6 Unitatea de control

LU reprezintă componenta care realizează operațiile logice: negare, și, sau. Operațiile au fost realizate cu ajutorul unui proces care, în funcție de valoarea semnalului sel oferă rezultatul corespunzător. Pentru sel = 00 se realizează și, pentru sel=01 se realizează sau și pentru sel = 10 se realizează negația.

```

process(A,B,op,sA,sB,sel)
begin
  if op="010" then
    case sel is
      when "00" => rez(31 downto 0)<=A and B; sRez<=sA and sB;rdy<='1';
      when "01" => rez(31 downto 0)<=A or B; sRez<=sA or sB;rdy<='1';
      when "10" => rez(31)<=not A(31); sRez<=not sA;
      rez(30)<=not A(30);rez(29)<=not A(29);rez(28)<=not A(28);rez(27)<=not A(27);rez(26)<=not A(26);
      rez(25)<=not A(25);rez(24)<=not A(24); rez(23)<=not A(23); rez(22)<=not A(22);rez(21)<=not A(21);
      rez(20)<=not A(20);rez(19)<=not A(19);rez(18)<=not A(18);rez(17)<=not A(17);rez(16)<=not A(16);
      rez(15)<=not A(15);rez(14)<=not A(14);rez(13)<=not A(13); rez(12)<=not A(12);rez(11)<=not A(11);
      rez(10)<=not A(10); rez(9)<=not A(9); rez(8)<=not A(8);rez(7)<=not A(7); rez(6)<=not A(6);
      rez(5)<=not A(5); rez(4)<=not A(4);rez(3)<=not A(3);rez(2)<=not A(2);rez(1)<=not A(1); rez(0)<=not A(0);
      rdy<='1';
      when others => rez<=X"FFFFFFFFFFFFFFFF";rdy<='0';
    end case;
    rez(63 downto 32)<="00000000000000000000000000000000";
  end if;
end process;

```

Figura 6.7 Unitatea logică

SumSub reprezintă un sumator scăzător pe 32 de biți realizat prin cascada a 32 de sumatoare scăzătoare pe un bit care, pentru sel = 0 realizeaza adunarea și pentru sel = 1 scăderea.

```

process(sel,A,B,ci,op)
begin
  if op="000" then
    if sel='0' then
      S<=A xor B xor ci;
      Co<= (A and B) or ((A and ci) xor (B and ci));
    else
      S<=A xor B xor ci;
      Co<=((not A) and (B or Ci)) or (B and Ci);
    end if;
  end if;
end process;

```

Figura 6.8 Sumator – Scăzător pe un bit

Rotate reprezintă componenta care realizează rotația prin intermediul a 32 de multiplexoare pe un bit care, în funcție de valoarea semnalului stg aleg un anumit bit

dintre cele două intrări și îl scriu pe ieșire. Astfel, pentru stg = 1 se va realiza rotația la stânga și pentru stg = 0 rotația la dreapta.

```
begin
  process(A,B,s)
  begin
    case s is
      when '0'=>
        rez<=A;
      when '1'=>
        rez<=B;
      when others=>rez<='X';
    end case;
  end process;
```

Figura 6.9 Multiplexor folosit pentru rotație

```
c1: Mux1bitS port map(en,X(0),X(30),stg,rez(31));
```

Figura 6.10 Exemplu de instanțiere a multiplexorului folosită în Rotate

RegStare conține flaguri pentru overflow, semn, zero și carry, acestea fiind inițializate cu ieșirile de la componentele ALU în funcție de operația realizată.

```
entity RegStare is
  Port ( zero: in std_logic;
        overflow: in std_logic;
        sign: in std_logic;
        Carry: in std_logic
  );
end RegStare;
```

Înmulțitorul a fost realizat cu mai multe componente: sumator scăzător, unitate de control pentru înmulțire (fig 6.11), registru pe 32 de biți (fig 6.12), rezÎnmulțire (fig 6.13) și flags (fig 6.14). Unitatea de control generează valori pentru semnalele de intrare necesare componentelor înmulțitorului, acestea depinzând de etapa curentă a înmulțirii (start, initreg, verifb0, adder sau shifter) și de valoarea lui Q care se decrementează la fiecare shiftare realizată. Acesta a fost inițializat cu valoarea 32 pentru a realiza înmulțirea în conformitate cu algoritmul descris într-un capitol anterior. Registrul este folosit pentru stocarea primului operand, rezÎnmulțire generează rezultatul final după aplicare a repetată a unor serii de shiftări și/sau adunări în funcție de valoarea ultimului bit al celui de al doilea operand, după cum am menționat mai sus. Componenta flags este folosită pentru a returna valorile semnalelor ce vor fi folosite în registrul de stare menționat mai sus.

```
c1: SumSub port map(RA, RB, '0', "000", Carry_out, r, Add_out);
c2: uc_mul port map(op, clk, lsb, starts, LOADs, SHIFTs, ADDs, rdyS); --corectam cu start
c3: registru port map(RX, LOADs, clk, RA);
c4: rezInmultire port map(clk, RY, ADD_out(31 downto 0), CARRY_out, ADDs, LOADs, SHIFTs, lsb, RB, ACCs);
c6: flags port map(ACCs(31 downto 0), zero1, ovf1);
c7: flags port map(ACCs(63 downto 32), zero2, ovf);
```

Figura 6.11 a Componentele înmulțitorului

```

process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
case s is
when start => if enable='1' and op ="100" then
s<=initreg;
else s<=start;
end if;

when initreg => s<=verifb0; zero<='0';
when verifb0 => if b0='1' then --si adunam si shiftam
s<=adder;
else
s<=shifter; --doar shiftam
end if;
when adder => s<=shifter;
when shifter => if Q="00000" then Q<="11111"; s<=start;zero<='1';
else Q<=Q-'1'; s<=verifb0; zero<='0'; --nu s-au executat 31 de repetari incrementam contorul
end if;
end case;
end if;
sum<='1' when s=adder else '0';
shift<='1' when s=shifter else '0';
load<='1' when s=initreg else '0';

```

Figura 6.11

```

process(load)
begin
if rising_edge(load) then
if load = '1' then
Q<=D;
end if;
end if;
end process;

```

Figura 6.12

```

process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
if ld='1' then
temp_register (64 downto 32) <= (others => '0');
temp_register(31 downto 0) <= B; --incarcam B in registrul ACC
end if;
if add='1' then
temp_Add<='1';
end if;

if shift='1' then --shiftam
if temp_add='1' then
--stocam rezultatul sumei si shiftam la dreapta
temp_add<='0';
temp_register<='0' & cout & suma & temp_register(31 downto 1);
else
--doar shiftam
temp_register<='0' & temp_register(64 downto 1);
end if;
end if;
end if;

rez_o<=temp_register(63 downto 0);
lsb<=temp_register(0);
rb<=temp_register(63 downto 32);

```

Figura 6.13

```

process(a)
begin
if A="00000000000000000000000000000000" then
z<='1';
else z<='0';
end if;
o<=A(0) or A(1)or A(2) or A(3)or A(3)or A(4)or A(5)or A(6)or A(7)or A(8)or A(9)or A(10)or A(11)or A(12)or A(13)or A(14)or
end process;
zero<=z;
ovf<=o;

```

Figura 6.14

Împărțitorul a fost realizat cu ajutorul unui sumator scăzător care a fost folosit pentru a calcula restul, scăzându-se din primul număr al doilea, la fiecare activare a semnalului sub generat de unitatea de control. Algoritmul continuă cât timp primul operand este mai mare sau egal cu al doilea. Calcularea câtului a fost realizată prin intermediul incrementării unui semnal la fiecare scădere realizată. Unitatea de comandă pentru împărțire generează semnale pentru fiecare etapă a algoritmului (start, initreg, subtracter, verif și ends). Componenta rezImpărțire realizează calculul final, adică calculul câtului și al restului. Componenta mux_32 este folosită pentru selectarea intrării în rezImparire (0 pentru load = 1 sau câtul anterior pentru load = 0) sau pentru selectarea intrării rx a sumatorului scăzător (rx pentru load = 1 sau rest pentru load = 0).

Codul componentelor poate fi observat în figurile de mai jos.

```

entity div is
Port ( RX: in std_logic_vector(31 downto 0);
sx: in std_logic;
RY: in std_logic_vector(31 downto 0);
sy: in std_logic;
clk: in std_logic;
start: in std_logic;
ovf: out std_logic;
zero: out std_logic;
rdy: out std_logic;
rez: out std_logic_vector(63 downto 0);
sz: out std_logic
);
end div;

c4: mux_32 port map(RX,restS,rdys,load,X); --selectam A la inceput, iar in rest diferenta pentru intrare in re
c5: comparator port map(X,Ry,test,en_end);
c1: UC_div port map(clks,start,en_end,load,sub,test,zero,sel,srdy,op);
c2: rezImpartire port map(clks,cats2,X,Ry,dif(31 downto 0),sub,carry,load,cat,rests);
c3: SumSub port map(X,Ry,sel,op,carry,rdys,dif);
c7: mux_32 port map("00000000000000000000000000000000",cat,'1',load,cats2);

```

Figura 6.15 – Împărțitorul

```

if rising_edge(clk) then
if en_end = '1' then s<=endS; end if;
case s is
when start => if enable='1' then s<=initreg; end if;
when initreg => s<=verif;
when verif => if en_end = '1' then s<=endS; else s<=substracter;end if;--
when substracter => if en_end = '1' then s<=endS; else s<=verif; end if;
when ends => r<='1';
end case;
end if;
end process;
zero<='1' when s=start else '0';
load<='1' when s=start else '0';
sub<='1' when s=substracter else '0';
sel<='1' when s=substracter else 'U';
op<="000" when s=substracter else "111";
test<='1' when s=verif else '0';
rdy<='1' when s=endS else '0';
end Behavioral;

```

Figura 6.16 – Unitatea de control

```

begin
process(clk,sub)
begin
if rising_edge(clk) then
if ld='1' then
--prima jumătate va fi catul si ultima restul
temp_register(31 downto 0) <= A; --restul
end if;
if sub='1' then
temp_register(31 downto 0) <= dif; --diferenta
rb<=cont+1;
else rb<=cont; --nu mai crestem numarul de operatii efectuate
end if;
end if;
end process;

rez_o<=temp_register(31 downto 0);

```

Figura 6.17 – RezImpartire

```

begin
process(A,B,load)
begin
if load='0' then rez<=B;
else
rez<=A;
end if;
end process;

```

Figura 6.18 – Mux_32

VII. Testare și validare

Exemple pentru adunare și scădere:

$$3+6 = 9$$

> rezultat[63:0]	0000000000000009	0000000000000009
> x[31:0]	00000003	00000003
> y[31:0]	00000006	00000006

$$16899 + 262 = 17161$$

> rezultat[63:0]	0000000000004309	0000000000004309
> x[31:0]	00004203	00004203
> y[31:0]	00000106	00000106

$$15 - 15 = 0$$

> rezultat[63:0]	0000000000000000	0000000000000000
> x[31:0]	0000000f	0000000f
> y[31:0]	0000000f	0000000f

$$7183 - 127 = 7056$$

> rezultat[63:0]	0000000000001b90
> x[31:0]	00001c0f
> y[31:0]	0000007f

Exemple pentru LU:

> rezultat[63:0]	0000000000000004	0000000000000004
> x[31:0]	0000000f	0000000f
> y[31:0]	00000004	00000004

15 and 4 = 4

> rezultat[63:0]	000000000000001f	000000000000001f
> x[31:0]	0000000f	0000000f
> y[31:0]	00000011	00000011

15 or 17 = 31

> rezultat[63:0]	00000000fffffea	00000000fffffea
> x[31:0]	00000015	00000015

Not 15 = 4.294.967.274

Exemple pentru rotații

> rezultat[63:0]	000000008000000f	000000008000000f
> y[31:0]	0000001f	0000001f

Rotație la dreapta 31 = 2.147.483.663

> rezultat[63:0]	0000000000000038	0000000000000038
> y[31:0]	0000001c	0000001c

Rotație la stânga 28 = 56

Exemple pentru înmulțire


> rezultat[63:0]	0000000000000028	0000000000000028
> y[31:0]	00000005	00000005
> x[31:0]	00000008	00000008

5 * 8 = 40

O simulare detaliată a înmulțitorului poate fi observată în figurile de mai jos.

$16 * 3 = 48$



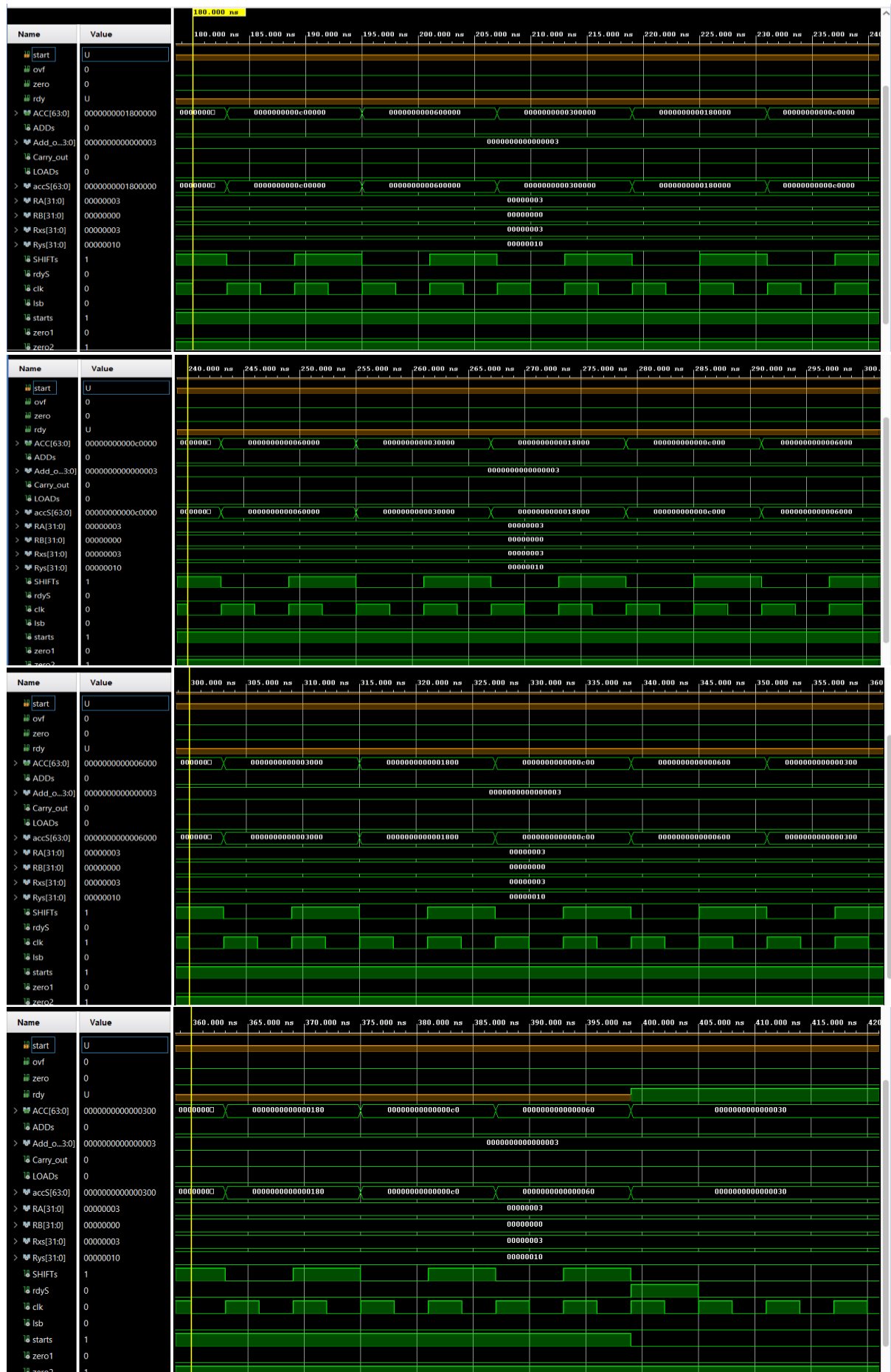

Exemple de impartiri:

$55 / 3 = 18 \text{ rest } 1$

> rezultat[63:0]	0000001200000001	0000001200000001
sz	0	
> x[31:0]	00000037	00000037
> y[31:0]	00000003	00000003
sx	0	
sy	0	

$9 / 2 = 4 \text{ rest } 1$

> rez[63:0]	0000000400000001	0000000000000000
> dif[63:0]	000000000000000001	000000000000000007 000000000000000005 000000000000000003
load	0	
en	0	
test	0	
sub	0	
zzero	0	
sel	U	
rdys	1	
rdysuc	U	
en_end	0	
> X[31:0]	00000001	00000009 00000007 00000005 00000003

> rez[63:0]	0000000400000001	0000000400000001
> dif[63:0]	000000000000000001	000000000000000001
load	0	
en	0	
test	0	
sub	0	
zzero	0	
sel	U	
rdys	1	
rdysuc	U	
en_end	0	
> X[31:0]	00000001	00000001

VIII. BIBLIOGRAFIE:

- [1] <https://users.utcluj.ro/~baruch/ac/curs/UAL.pdf>
- [2] <https://andrei.clubcisco.ro/1ii/cursuri/UAL..PDF>
- [3] <https://www.baeldung.com/cs/arithmetic-logic-unit>
- [4] <https://allaboutfpga.com/vhdl-code-for-4-bit-alu/>
- [5] [Curs-AC](#)
- [6] <http://retele.elth.ucv.ro/Popescu%20Daniela/Calculatoare%20de%20bord/Preleger%202%20Dinca%20Liviu%20-%20Notiuni%20de%20arhitectura%20calculatoarelor.pdf>